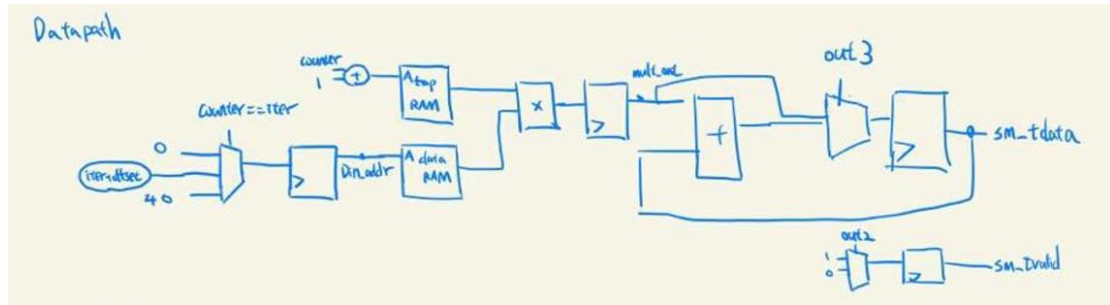


# Report

312510145 劉峻瑋


## Block Diagram

- Datapath – dataflow



我的 fir 會分為三級的 pipeline，第一級是算出 data RAM 和 tap RAM 的 address，第二級會對 tap RAM 和 data RAM 的輸出做乘法，第三級則是加法器對乘法的輸出做累加，若有新的  $Y_n$  被算出來，sm\_tvalid 會被設成 1。

- Control signals

 


控制訊號用來紀錄時序的過程來控制 dataflow pipeline 的行為，iter 用來表示這次的 linear conv 需要計算幾次，FIR start 的時候會被 reset 成 1，表示第一個輸出只需要乘加一次，最高會到 10，表示後面的輸出需要被乘加 10 次；counter 用來表示這次的 linear conv 做到第幾次，若 counter==iter，表示在算完這組數字後會有新的  $Y_n$  被算出，因為再 2 個 cycle 值才會被算出來、再 3 個 cycle 才需要將 adder 的 output 歸零，因此我會用 out1，out2，out3 這三個 shift register 來記錄並控制相關的行為。

最後是 stream\_out\_count 來記錄輸出了幾個 output，若 stream\_out\_count==length，FIR 會被停止並進入下一個 state。
 
## Describe operation

- How to receive data-in and tap parameters and place into SRAM



Data in:

Data in 是經由 axi-stream 來接收，當我的控制訊號 `counter==iter` 時，會把 `ss_tready` 設為 1，來告訴 host 這筆資料已經接收完成，準備接收下一筆資料。我使用 `bram11` 作為 Data RAM，`D_address` 會接到我算好的 address，原則上第一筆為 0，第二筆為 4...第 11 筆為 40，然後第 12 筆再回到 0...，`Din` 接到 `wdata`，`wen` 則是當 `counter==iter` 時設成 1。

Tap in:

Tap in 經由 axi-lite 來接收，我會將 `wready` 一直設為 1，因為再接收 tap parameter 時不需要延遲，告訴 host 我下一個 cycle 就可以接收下一筆 tap parameter，`T_addr` 會接到 `awaddr`，`tap_in` 接到 `wdata`，`wen` 則是當 `wvalid` 和 `wready` 為 1 時設成 1。

- How to access shiftram and tapRAM to do computation

利用 `counter` 和 `iter` 這兩個控制訊號來決定 ram address 來直接使用 ram out 來做計算，shiftram `address=iter-offset`，tapram `address=counter+1`。因此不需要額外暫存器。

- How ap\_done is generated.

當 `stream_out_count==600`，`fir` 會停止，進入到下一個 state，這個 state 會將 `ap_done` 設成 1。另外當 `fir` 收到 `ap_start=1` 時，也會進入到下一個 state，將 `ap_start` 設為 1，`ap_done` 設為 0。

- Resource usage: including FF, LUT, BRAM

1. Slice Logic

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Slice LUTs*	214	0	0	53200	0.40
LUT as Logic	214	0	0	53200	0.40
LUT as Memory	0	0	0	17400	0.00
Slice Registers	92	0	0	106400	0.09
Register as Flip Flop	92	0	0	106400	0.09
Register as Latch	0	0	0	106400	0.00
F7 Muxes	0	0	0	26600	0.00
F8 Muxes	0	0	0	13300	0.00

Flip-flop 用在控制訊號和 2 個加法器乘法器輸出的 32bit 暫存器。

BRAM 使用一個 `bram11` 一個 `bram12`

- Timing Report

- Try to synthesize the design with maximum frequency


My minimum cycle time is 4.4ns.

- Report timing on longest path, slack

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
(clock axis_clk rise edge)				
		0.000	0.000	r axis_clk (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	r axis_clk
				r axis_clk_IBUF_inst/I
IBUF (Prop_ibuf_I_0)		0.972	0.972	r axis_clk_IBUF_inst/O
net (fo=1, unplaced)		0.800	1.771	r axis_clk_IBUF
				r axis_clk_IBUF_BUF6_inst/I
BUF6 (Prop_bufg_I_0)		0.101	1.872	r axis_clk_IBUF_BUF6_inst/O
net (fo=94, unplaced)		0.584	2.456	r axis_clk_IBUF_BUF6
FDCE				r iter_reg[2]/C
-----				
FDCE (Prop_fdce_C_0)		0.478	2.934	f iter_reg[2]/Q
net (fo=9, unplaced)		1.006	3.940	f iter_reg_n_0[2]
				f Din_addr[5]_i_5/I0
LUT6 (Prop_lut6_I0_0)		0.295	4.235	f Din_addr[5]_i_5/O
net (fo=5, unplaced)		0.930	5.165	r Din_addr[5]_i_5_n_0
				r Din_addr[5]_i_2/I3
LUT6 (Prop_lut6_I3_0)		0.124	5.289	r Din_addr[5]_i_2/O
net (fo=1, unplaced)		1.111	6.400	r Din_addr[5]_i_2_n_0
				r Din_addr[5]_i_1/I1
LUT6 (Prop_lut6_I1_0)		0.124	6.524	r Din_addr[5]_i_1/O
net (fo=1, unplaced)		0.000	6.524	r Din_addr[5]_i_1_n_0
FDCE				r Din_addr_reg[5]/D
-----				
(clock axis_clk rise edge)				
		4.400	4.400	r axis_clk (IN)
net (fo=0)		0.000	4.400	r axis_clk
				r axis_clk_IBUF_inst/I
IBUF (Prop_ibuf_I_0)		0.838	5.238	r axis_clk_IBUF_inst/O
net (fo=1, unplaced)		0.760	5.998	r axis_clk_IBUF
				r axis_clk_IBUF_BUF6_inst/I
BUF6 (Prop_bufg_I_0)		0.091	6.089	r axis_clk_IBUF_BUF6_inst/O
net (fo=94, unplaced)		0.439	6.528	r axis_clk_IBUF_BUF6
FDCE				r Din_addr_reg[5]/C
clock pessimism		0.184	6.711	
clock uncertainty		-0.035	6.676	
FDCE (Setup_fdce_C_D)		0.044	6.720	Din_addr_reg[5]
-----				
required time			6.720	
arrival time			-6.524	
-----				
slack			0.196	


令我意外的是我最長的 delay path 並非 32bits 的乘法，而是在計算當前的 data ram address，所需要的計算是 $((\text{counter} + \text{offset}) \% 11) \ll 2$ ，需要在做加法後 round down 再前移 2 位。

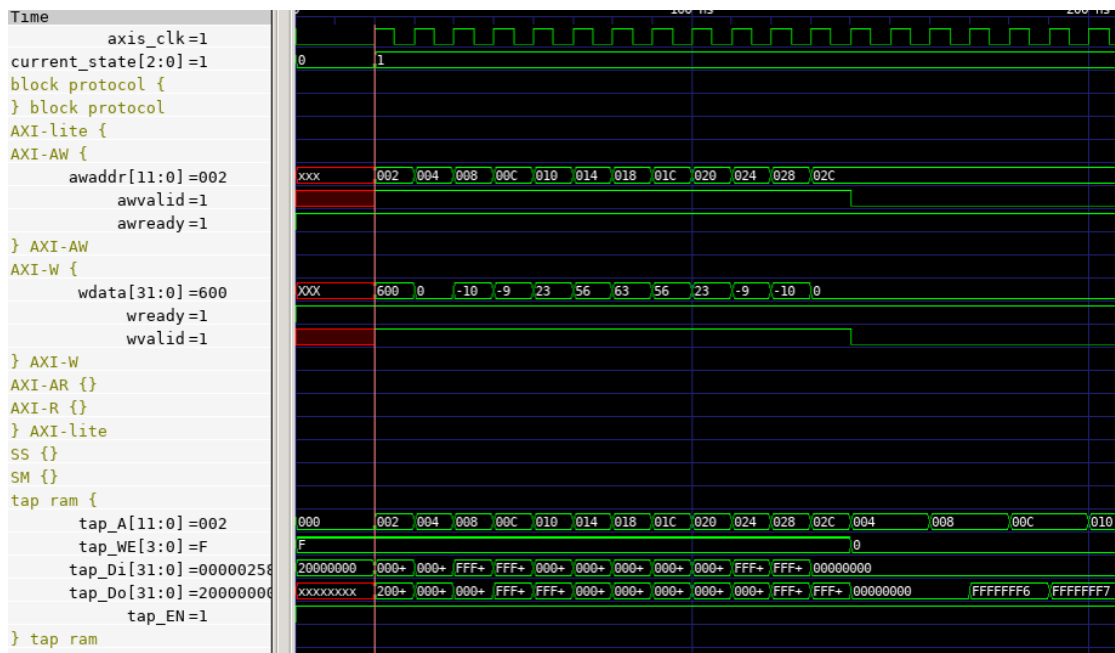- Simulation Waveform, show
- Coefficient program, and read back




因為我的 tap\_ram 可以連續的寫入，我把 testbench 的 axi-lite 改成當 awvalid 和 awready 都為 1 時下個 cycle 就可以輸出下一筆資料

- Data-in stream-in

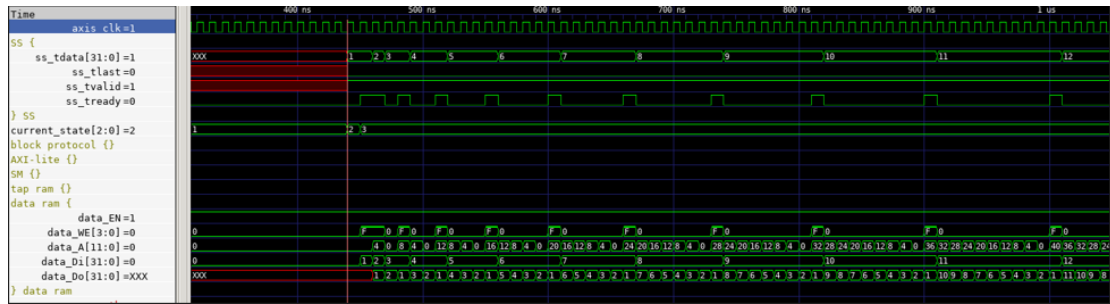

因為 host 端隨時準備好輸出下一筆資料，所以 `ss_tvalid` 一直設為 1，因為題目規定不能拿額外的暫存器存 data 且每個 cycle 只能做一次乘加，所以我的 fir 會算完這筆 data 才準備好接收下一筆 data，`ss_tready` 為 1 時為準備好接收下一筆 data。


- Data-out stream-out

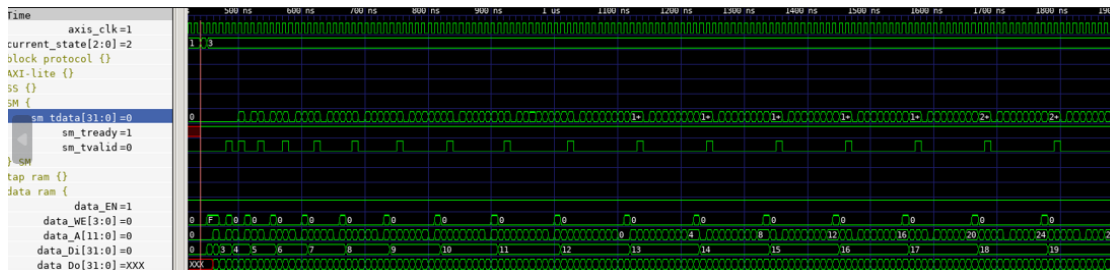

當一筆資料經過 10 個 cycle 後，這筆資料就準備好送回 host 端檢查，會將 `sm_valid` 設為 1。而 host 端隨時準備好接收資料，因此 `sm_tready` 一直設為 1。

- RAM access control


Tap\_parameter:

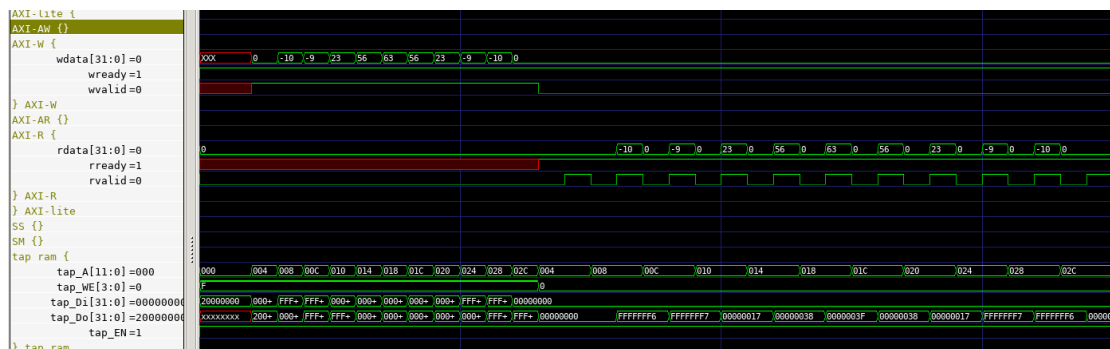

Axi\_lite write 時，`tap_wen` 設為 1，`tap_A` 設為 `awaddr`，`tap_Di` 設為 `wdata`。

Axi\_lite read 時，`tap_wen` 設為 0，`tap_A` 設為 `araddr`，`rdata` 連接到 `tap_Do`。

Data\_in:

 

Data\_in 時，data\_we 設為 1，address 由 control 訊號做計算，data\_Di 接到 ss\_tdata。



在做 fir 計算時，乘法器的 input 分別設為 tap\_ram 和 data\_ram 的 output。

- FSM



我的 FSM 簡單分為 4 級，分別是一開始的 parameter setup、ap\_start\_setting、fir\_executing 和 ap\_done\_setting。可以從上圖發現大部分的時間都在 fir\_executing

- AP\_start to AP\_done

 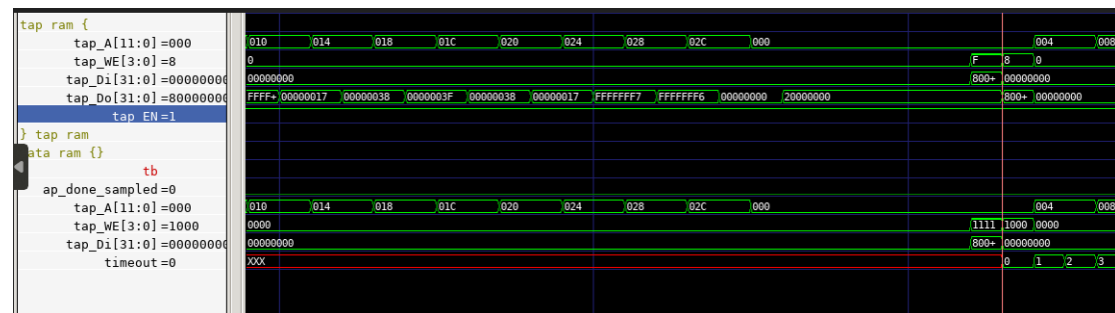

FIR cycle: 6552

Timeout 是在 testbench 用來記錄運行時間的參數，可以看見 ap\_start pull up 的時候 reset 成 0，ap\_done pull up 時停止紀錄並輸出紀錄結果。